

Theo yêu cầu của khách hàng, trong một năm qua, chúng tôi đã dịch qua 16 môn học, 34 cuốn sách, 43 bài báo, 5 sổ tay (chưa tính các tài liệu từ năm 2010 trở về trước) Xem ở đây

**DỊCH VỤ
DỊCH
TIẾNG
ANH
CHUYÊN
NGÀNH
NHANH
NHẤT VÀ
CHÍNH
XÁC
NHẤT**

Chỉ sau một lần liên lạc, việc dịch được tiến hành

Giá cả: có thể giảm đến 10 nghìn/1 trang

Chất lượng: Tao dựng niềm tin cho khách hàng bằng công nghệ 1. Bạn thấy được toàn bộ bản dịch; 2. Bạn đánh giá chất lượng. 3. Bạn quyết định thanh toán.

Tài liệu này được dịch sang tiếng việt bởi:

www.mientayvn.com

Tìm bản gốc tại thư mục này (copy link và dán hoặc nhấn Ctrl+Click):

<https://drive.google.com/folderview?id=0B4rAPqlxIMRDSFE2RXQ2N3FtdDA&usp=sharing>

Liên hệ để mua:

thanhlam1910_2006@yahoo.com hoặc frbwrthes@gmail.com hoặc số 0168 8557 403 (gặp Lâm)

Giá tiền: 1 nghìn /trang đơn (trang không chia cột); 500 VND/trang song ngữ

Dịch tài liệu của bạn: http://www.mientayvn.com/dich_tiang_anh_chuyen_nghanh.html

<p>Circuit Description</p> <p>A 5th harmonic filter is connected at a bus bar fed by a 60 Hz, 100 V inductive source. A 5th harmonic (300 Hz, 1 A) current is injected at the bus bar.</p> <p>This linear system consists of 3 states (2 inductor currents and 1 capacitor voltage), 2 inputs (Vs, Is) and 2 outputs (Current and Voltage Measurement). An Impedance Measurement block is used to compute the impedance versus frequency of the circuit.</p> <p>Demonstration</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Use the Powergui block to find the steady-state 60Hz and 300 Hz components of voltage and current phasors. The values of the 3 states (phasors and initial values) can be also obtained from the powergui block. 2. Open the scope and start the simulation from the Simulation/Start menu. Notice that the simulation starts in steady-state. Using the Powergui block, select Impedance vs Frequency Measurement. A new window opens. 3. The measurement will be performed for the specified frequency range vector [0: 2:1000] (0 to 1000 Hz by steps of 2 Hz). Click on the Display button. The impedance is displayed in a graphic window. Notice the series resonance at 300 Hz corresponding to the tuned frequency of the filter. 	<p>Mô tả mạch</p> <p>Một bộ lọc hài bậc 5 được kết nối tại một lõi dẫn điện được cấp vào nguồn cảm ứng 60 Hz, 100 V. Dòng hài bậc 5 (300 Hz, 1 A) được đưa vào ở lõi dẫn điện.</p> <p>Hệ thống tuyến tính này bao gồm ba trạng thái (2 dòng điện phân ứng và một điện áp tụ), 2 đầu vào (Vs, Is) và 2 đầu ra (Đo dòng và điện áp) Khối đo trở kháng được sử dụng để tính trở kháng theo tần số của mạch</p> <p>Minh họa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dùng khối Powergui để tìm các thành phần trạng thái ổn định 60 Hz và 300 Hz của các phasor điện áp và dòng điện. Chúng ta cũng có thể thu được giá trị của 3 trạng thái (các phasor và các giá trị ban đầu) từ khối powergui. 2. Mở dao động kí và bắt đầu mô phỏng từ nút Simulation/Start. Lưu ý rằng quá trình mô phỏng bắt đầu ở trạng thái ổn định. Dùng khối Powergui, chọn Impedance vs Frequency Measurement (Đo Trở Kháng Theo Tần Số). Một cửa sổ mới mở ra. 3. Quá trình đo sẽ được thực hiện đối với vector khoảng tần số đặc trưng [0: 2:1000] (0 đến 1000 Hz, mỗi bước là 2 Hz). Click vào nút Display. Trở kháng hiện lên trong cửa sổ đồ thị. Chú ý các chuỗi cộng hưởng tại 300 Hz tương ứng với tần số điều chỉnh của bộ lọc.
--	--